

Lab power supply 8 V

Fig. 5


LM317
Regulator

5V

Fig. 6

LT1009
Reference

2.5V

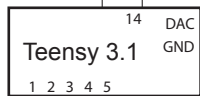


R1=30k



R4=1k



5 X 1k

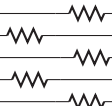

1 RST
2 CS
3 D/C
4 DIN
5 CLK
6 VCC
7 BL
8 GND

 


Fig. 9



Active LPF (15 kHz)

